

TRIO

manuale di istruzione
in lingua
ITALIANA

model

TS - 515

Ο .

SPECIFICAZIONI

Prequenze coperte:	bar	nda	80		tri		3.5 -	4 MHz
	*	H	40		W			7,3 MHz
		66	20	•	•			14,35 MHs
			15		84			21,45 Mhs
	•		10	M	99			28,5 MHz
						B	28,5-	29,I MHz
						C		29,7 MHz

MODE SSB (A3J)
CW (A1)

POTENZA DI INGRESSO ALLO STADIO FINALE: da 3,5 - EHz21 180 W 28 120 W (quando e1 usa l'alimentatore PS 515)

IMPEDENZA DI ANTENNA: 50-75 OHm

SOPPRESSIONE DELLA PORTANTE : migliore di 40 dB

SOPPRESSIONE DELLA BANDA INDESIDERATA: migliore di 40 dB

IMPEDENZA DEL MICROPONO: Alta 50 Kohm

BANDA AUDIO TRASMESSA: de 400 a 2600 a - 64B

IRRADIAZIAZIONE DI ARMONICEE: inferiore di 40 de

SENSIBILITA': Banda 3,5 - 21 MHs 28 MHs

0,5 uV S/N 10 dB

SOPPRESSIONE DELLA PREQUENZA IMMAGINE: superiore a 50 dB

INTERFERENZE DI MEDIA FREQUENZA: inferiore di 50 dB

STABILITA* DI FREQUENZA: 2 KHs da I a 60 minuti dopo l'accensione dopo migliore di 100 Hs per 30 minuti

SELETTIVITA': SSB e CW migliore di + 1,2 KHz a - 6 dB e 2,4 KHz e - 60 dB

POTENZA DI USCITA AUDIO: maggiore di I W (10% listorsione)

IMPEDENZA DI USCITA AUDIO: 8 OHm per altoparlante e cuffia

POTENZA CONSUMATA: In trasmissions 350 W Massimo
In ricezione 120 W massimo
(quando si usa l'alimentatore PS 515)

TUBI A VUOTO E TRANSISTOR: Tubi a vuoto 10
Transistor 33
FET 4
Diodi 51

DIVENSIONI: circa 276 x 182x 290 BM

PESO: circa IO Km

CARATTERISTICHE

Copre tutte le gamme. IlTS 515 funziona in SSB (USB e LSB) e in CW su tutte le gamme dei radioamatori da 3,5 m 29,7 MHz. Due tubi tramsmittenti (S 200 1) sono usuti nello stadio finale per una potenza massima d'ingresso continua di 180 W VFO ad alta stabilità. Nel VFO ad alta stabilità sono impiegati 2 FET, 2 transistor e 3 diodi. La riduzione a doppio ingranaggio di precisione e un condensatore variambile permette una lettura diretta con una precisione di kettura di IKHz ed una copertura di 25 KHz per giro.

Abbondanti circuiti accessori. I circuiti accessori includono il VOX il PTT, l'AGC amplificato, l'ALC il RIT, l'AVE in circuito di calibran sione disinseribile il commutatore dello strucento per l'ALC-Ip-EF-AV il commutatore della costante di tempo dell'AGC, ed un terminale estampe il VFO

Tipo I brido. Il TS 515 usa IO velvole e 88 semiconduttori, la manutemazione è ridotta e la vita dell'apparecchiatura è consideravolmento allungate.

Commuttatore di selettività. I filtri dell'SSE e delCW somo commuteva per messo di diodi.Il filtro aggiuntivo per il CW può essera aggiunto con semplici modifiche mentre il filtro SSB è fornito con l'apparemanto.

AGC amplificato e ALC. Il circuito AGC amplificato permette grandi prestazioni e una risposta rapida sui segnali più forti.Il communicazio permette la selezione fra una costante di tempo veloce(PAST) a lenta (SLOW) per ottenere la massima prestazione in funzione del segnale di ricevere. L'ALC amplificato consente una ottima caratteristica di mos dulazione. S meter ad alta sensibilità.Lo strumento 3 meter da la corretta indicazione su tutti i segnali indipendentemente dalla posisione della manopola RF GAIN

TGR

Calibratore incorporato. La scala di sintonia può essere accuratamen=
te calibrata in ogni rotazione per mezzo di un calibratore a 25
KHz derivato da un oscillatore a cristallo a 100 KHz.Il calibra=
tore può pure essere usato come un misuratore di frequenza quando
segna QRO.

Tono laterale. Un sistema di tono laterale di controllo per il CW incorporato nell'apparecchio consente di ascoltare la vostra manimi polazione.

RIT. Il circuito Rit consente piccoli ritocchi della frequenza di ricezione senza spostare quella di trasmissione, cosa molto utile du rante la ricezione.

Ventilatore di raffredamento.il sistema di raffreddamento usa un ventilatore a 6 pale per allungare la vita delle valvole finali, ed aumentare la stabilità di funzionamento.

Nuovo sistema di collegamenti. Un nuovo sistema di collegamento migliore la agibilità per le riparazioni.

Operazioni ad alto livello.L'operazione a frequenze inopociate è possibile con l'uso delVFO separato (VFO 55).Il funzionamento a frequenze incrociate è ad altissimo livello e consente con un solo aparato di ottenere le prestazioni di due apparecchi.

Alimentatora speciale. E' disponibile uno speciale alimentatore con altoparlante incorporato con l'uso del TS 515

SEZIONE I COMANDI

1- 1 PANNELLO FRONTALE

I- STRUMENTO: funzione come 3 meter in ricezione e indica l'ALC, l'Ip, la RF o l'HT in trasmissione

2- Commutatore dello strumento: Commuta la lettura dello strumento Tra l'ALC, Ip, RF o HT in trasmissione.

3- AGC, COL Commutatore (costante di tempo dell'AGC e celibratore)
AGC la costante di tempo dell'AGC può essere selezionata fra breve
e lunga (SLOW e FAS) durante il QSO a seconda delle condizioni.

CAL- La posizione 25 KHs può essere usats per calibrare la scala ogni 25 KHs e per calibrare la scala di un VFO esterno.

4 CONNETTORE MIC: (Collegamento per il microfono); E' uno spinotto e 4 contatti per il collegamento con un microfono ad alta impedenza E' possibile il funzionamento PTT se il microfono è predisposto.

742

0

7 375

- 5 Connessione Phones: L'eltoparlante è disinscrito quando un auticomlare a bassa indipendensa è inscrito in questo connettore.
- 6 Europole della scale di sintonia: Comanda la scale di sintonia.
- 7 Scala ausiliaria di sintonia: Usata insieme alla scala principale per la lettura della frequenza, consente la lettura de 0, a 600 KHz.
- 8 Ago sulla scala: La linea di riferimento indica la frequenza in VS
- 9 Commutatore modo: Usato per cambiare il sistema di emissione .Sa può selezionare fra USB e CW.
- 10 Alimentazione/Guadagno AF: (Commutatore di alimentazione combinazio con il potenziometro di volume) con il commutatore POWER in pozizione OFF, il ricetrasmettitore è completamente spento. L'alimentazione si inserisce ruotando il comando in senso orario. Questo comanza do funzione pure da volume audio.
- 11 RIT: (Comando di sintonia fine)/Consente di modificare di 2 KHz in più o in meno la frequenza di ricezione indipendentemente daquel= la del trasmettitore.
- 12 Scala sulla manopola di sintonia: Ogni gradazione sulla scala corrisponde a 500 Hs. Una completa rotazione della manopola corrisponda a 25 KHs.
- 13 Comandi Plute/Loud: (Comandi di regolazione di places a carico) Questa è una manopola doppia. Quella centrale serve per accordare la capacità di places delle valvole finali e l'altra per regolare il cerico. Queste manopole agiscono su capacità variabili.
- 14 Comando DRIVE (Regolusione dello stadio pilota e a RF) Regolum sione dell'amplificazione a RF in ricezione e del pilotaggio in tramamismione.
- 15 Commutatore Bund: Commutatore di selegione delle frequenza da 3,5 a 29,7 MHz.
- 16 Commutatore REC/SEND/VOX: (commutatore STAND-by). Quando questo commutatore è su REC il ricetrasmettitore funziona in ricezione, quanto do è su Send il ricetrasmettitore funziona in trasmissione, quando è su VOX la commutazione ricezione-trasmissione è effettuat, dalla voce che agisce sul microfono.
- 17 RF GAIN/RIT PULL/OFF: (comando combinato per la regolazione dello amplificazione a RF e l'interruttore del RIT). Quando si ruota in senso orario aumenta il guadagno a RF. Il Rit è disinserito quando la manopola è tirata in fuori. (Ilricevitore ed il trasmettitore funzionano sulla stessa frequenza).

 \supset

0

O

:

515

1-2 PANNELLO POSTERIORE

- 18 Terminale REC ANT: Questo collegamento è usato quando le antenne del ricevitore e del trasmettitore sono diverse.
- 19 Ventilatore di raffredamento; vantilatore a 6 pale
- 20 Tèrminale GHD (Terminale di terra)Collegate sempre questo terminale ad una buona presa di terra per evitare di produrre interferenze.

 Questo terminale può anche sesere usato nel collegumento di un VPO esterno.
- 22 Comando BIAS: Regola la tensione di polarizzazione delle griglie delle valvole finali. Le corrente di placoa sumenta reotando il comando in senso orario.
- 21 Comendo RF VOLT: Regole la sensibilità dello 3 meter
- 23 Collegamento del ventilatore: Collegamento per gli accessori
- 24 Collegamento di antenna: Consente il collegamento con antenna de 50 a 75 OHm di tipo abilanciato.
- 25 Commutatore REC/COM ANT: Mettete questo commutatore quando si usa una antenna comune per ricesione e trasmissione e su REC quando si usano due antenne separate.
- 26 Collegamento Remote: uscita undio e circuito del relè.Permette il comando di altra apparecchiatura.
- 27 Spinotto KET: Spinotte per il tasto del CW
- 28 Commutatore SG SW: Commutatore delle griglie. Schermo delle finali Metterlo su CFF per escludere la tensione sulla griglia scherma quando effettuata regoluzioni sugli altri stadi.
- 29 Comundo del riterdo delVOI:
- 30 Comendo ANTI VOX
- 11 Comundo sensibilità delVOX
- 12 Comendo sensibilità del microfono
- 13 Connettore dell'ulimentazione. Serve per collegare l'alimentatore PS 515 e messo di un apposito savo.

0

34 Spinotto del VPO: Usato quando si adopera ilVFO 5 S. Normalmente deve esserci inserito lo spinotto di corto circuito.

SEZIONE 2 - PREPARAZIONE

2-1 Accessori

I seguenti accessori sono forniti con l'apparecchio. Controllate che ci siano i seguenti accessori:

1 spinotto di prove. I connettori del microfono- I spina V3 2 spiedini supplementari - I cavo per il ventilatore.

2-2 Collegamento all'alimentatore TS 515

Il modello TS 515 non ha l'alimentatore incorporato e deve essere usato con l'alimentatore modello PS 515 con il cavo di alimentazione come mostrato in figura 4. Il cavo per l'alimentazione è fornito con il TS 515.

ATTENZIONE: Prima di cominciare a far funzionare l'apparecchio controllate la connessione del ventilatore e mettere le manopole nella posizione indicata in figura 5,e poi inserite la spina per la CA nella press. Non seguendo questo procedimento l'apparecchio può essere danneggiato quando si alimenta. Il motore del ventilatore è a 117 volt.

2-3 Collegamento di antenna:

L'uso di una antenna ad alta prestazione è essenziale per un QSO Efficiente. Scegliete un dipolo a mezza onda, una verticale, una Yagi una cubica od un altro tipo di antenna a seconda delle condizioni locali e collegatela al bocchettone di antenna come indicato in figura 6.

2-4 Fiorofonos

La qualità del suono dipende del tipo di microfono, ni deveperciò usare un microfono di alta qualità, si raccomanda luso di un microfono di namico o a oristallo da 50 K Cha munito di interruttore.

La figura 7 mostra due tipi di collegamento dell'interrutore fornito con il microfono. Il microfono della figura B è adatto per funzionare con PTT perchà i collegamenti dell'interrutore sono indipendenti da qualli del microfono. Il microfono dave sasere collegato allo apinotto come nella figura 8.

0 .

SEZIONE 3 FUNZIONAMENTO

3-1 Ricezione

0

Dopo che sono stati effettuati i collegamenti dell'antenna dell'alia mentazione e gli altri allacciamenti seguite le seguenti indicazioni per la ricezione. In SSB su 3,5 e 7 MHz si usa normalmente la LSB per frequenze superiori a 14 MHz la VSB.

Posizione delle manopole: Hettete le manopole nella seguente maniera (per esempio per la ricezione su 7 MHz)

AF GAIN SU POWER OFF

Commutatore STANDBY au REC

BAND su MHs Plate su 7

Load complemente ruotato in senso antiorario

Drive al centro Rit al centro

RF Gain completamente ruotato in senso orario

Commutatore Rit tirato in fuori

Meter su Ip

AGC/CAL su Slow

Mode su LSB

Ant SW su COM

SG SW(sul retro) ON

Controllo della connessione del VFO.

Dopo aver eseguito quando sopra controllate che lo spinotto del VFO sia inserito come da figura n.9. Se questo spinotto è inserito e non si usa unVFO esterno il VFO interno non funzionerà ne in ricezione ne in trasmissione

Accensione

Accendete l'apparecchio ruotando in senso orario la manopola AF GAIN. L'accensione sarà indicata dall'accendersi di una lampadina nello strumento e nella scala e da una lampadina spia.

AF GAIN

Aspettate che l'apparecchio si scaldi per 40 secondi. Quando la mam nopola AF GAIN è ruotata completamente in senso orario si ascolterà un segnale o del rumore in altoparlante. Regolare AF GAIN per un confortevole volume del suono.

Manopola di sintonia

Ruotate lentamente la manopola di sintonia fino a sintonizzare una stazione. Regolate per la migliore ricezione.

Manopola DRIVE/RF GAIN

Regolate la manopola Drive per la massima sensibilità indicata della massima indicazione dell'S meter.Qiuando il segnale è troppo forte regolate la sensibilità ruotando la manopola RF GAIN in senso antiomario.Tuttavia questo non è necessario normalmente.L'S meter darà la sua corretta indicazione indipendentemente dalla posizione dello RF GAIN.

0

Ricezione della telegrafia

Per ricevere la telegrafia mettete il commutatore mode su CW. Quando il commutatore mode è in posizione CW si inserisce il filtro addizzionale a mezzo di commutazioni di diodi.

Commutatore dell'AGC

L'uso della costante di tempo lungo(SLOW) a breve(FAST) dipende dal tipo di ricezione. La posizione SLOW è usata generalmente per l'SSB e quella FAST per il CW, la costante di tempo in SLOW è circa 10 volte più grande che in FAST.

Regolazione del Rit

In questo tipo di ricetrasmettitore la frequenza di ricezione e quella di trasmissione sono uguali. Tuttavia la frequenza del ricevitore può essere variata senza modificare la frequenza del trasmettitore usan= do il Rit. Se voi cambiate la frequenza di ricezione usando la ma= nopola di sintonia quando la stazione corrispondente cambia la sua frequenza, cambierà anche la vostra frequenza di trasmissione men= tre siete in QSO. In cowì come questo inserite il RIT premendo la manopola dell'RF GAIN e agendo sulla manopola delRIT. La frequenza di ricezione potrà essere regolata I 2KHz senza agire sul:trasmettito= re. Le manopole Plate, Load, Meter non agiscono sul ricevitore.

3-2 LETTURA DE LIA FREQUENZA

La frequenza alla quale funziona il ricetrasmettitore può essere letto sulla scala del TS 515.Il sistema è illustrato nella figura 10. Il meccanismo della scala consiste nella scala principale:nella scaz la ausiliaria, negli indici della scala e nella manopola di sintonia. Una rotazione della manopola sposta la frequenza di 25 KHz, e 24 rotazioni producono lo spostamento da 0 a 600 KHz, Una prima lettura della frequenza può essere fatta sulla scala ausiliaria, tuttavia per leggere anche il KHz ai può utilizzare la scala intorno alla maz nopola. La figura 10 mostra un caso in cui si usa la LSB sulla banda dei 7 MHz.Il segno centrale mostra che la scala ausiliaria ha pasz sato un poco la indicazione del50 e indica che la frequenza è di un pò più alta di 50 KHz(7050 KHz) rispetto ai 7 MHz.Per sapere di quanto la frequenza è più alta rispetto a 50 KHz si usa l'altra scaz la.L'indice LSB indica la trentesima graduazione.Sommate 30 KHz a

8

115

0

;⊃

7050KHz e otterete 7080 KHz.Quando si usa USB la lettura va fatta sull'indice USB.Quando il filtro del CW non è usato la frequenza del ricevitore è indicato correttamente dal segno centrale quando la nota dibattimento è circa 800 Hz.Quando è inserito il filtro ausilia=rio deve essere circa 700 Hz e l'S meter deve dare la massima defles=sione.

ATTENZIONE: La scala si fermetà in un certo punto vicino allo 0 e vicino a 600 KH. Non cercate di forzarla potreste danneggiare gli ingranaggi di precisione.

3:3 CALIBRAZIONE

La scala deve essere calibrata prima di effettuare una lettura pre= cisa. Questo può essere fatto usando il calibratore interno a 25 KHz. La calibrazione descritta di settto con l'uso delle figure II e 12 ne sono un esempio (il RIT su CFF).

Il caso di USB . Siccome il segnale di calibrazione compare ogni 25 KHz è possibile la taratura per ogni rotazione della manopola.Da prima selezionate la banda desiderata e predisponete l'apperecchio per la ricezione. Mettete il commutatore AGC/CAL su 25 KHz. Il segnale di battimento si potrà ascoltare ogni rotazione completa della mano= pola di sintonia. Il battimento si produce esattamento ogni 25 KHz. Il tono di battimento serà di prima alto poi lentamente si abbasserà fino a zero ruotando la manopola di sintonia. Fermatevi alla fraquen= za di battimento zero e fate coincidere la posizione zero della ma= nopola con la linea UVB. La scala è bloccata da una molla è molto facile farla slittare. Nel caso dell'LSB il tono di battimento sarà prima alto poi si abbasserà fino a zero ruotando la manopola in senso anticollio. Fate coincidere la freque, za O con il topo fi battimento C usendo la linea segnato LSB. Nel caso del CW quando il filtro ausi= liario non è inserito vomportatevi nella stessa maniera indicata per l'LSB e quindi ruotate la manopola fino ad ascoltare una nota di bat= timento di 700 Hz e regolute la scala per lo zero. Se si inserisce il filtro addizionale regolate lo zero della scala nel punto in cui lo S meter dà la massima indicazione.

3-4 FUNZIONAMENTO IN TRASMISSIONE

Si consiglia l'uso di un carico fittizio a 50 o 75 OHm per le prime regolazioni del trasmettitore.

Questo eliminerà il pericolo di interferenze con altre stazioni fun= zionanti su banda radioamatori eliminando irradiazioni inutimi. E' necessario un carico da almeno IOO W per la zegolazione del TS 515 Una lampada da IOO a 200 W può essere usato se non si dispone di un carico fittizio. Collegate il carico fittizio al bocchettone di anten= na per mezzo di un connettore.

9

515

0

1 CRR

)

Posizione delle manopole. Mettete le manopole come indicato

AF GAIN BU POWER ON

Commutatore di STAND BY REC BAND su 7 MHz

PLATE su 7

LOAD completamente ruotata in senso antiorario

DRIVE al centro RIT al centro

RF GAIN completamente ruotata in senso orario

Commutatore RIT tirato in fuori

METER SU IP
AGC/CAL SU SLOW
MODE SU LSB
ANT SW SU COM
SG SW SU ON

Controllo della corrente di riposo.

Passate il commutatore di STAND BY da REC a SEND e controllate che la corrente di placca sia 60 mA come mostrato della figura 1). Se la corrente anodica non è 60 mA regolate il comando BLAS fino ad avere una corretta lettura.

Accordo di placca

La corrente di placea salirà rapidamente commutando MODE in CW.Re= golate rapidamente la manopola plate per il minimo di corrente come indicato in figura 14. Se la corrente anodica non aumenta passando su CW regolate il comando DRIVE.

Se la minima corrente si trova in un punto al dà fuori del segmento dei 7 MHz la placca non è ben regolata. La seguente operazione deve essere fatta in un tempo massimo di 10 secondi. Se ci vuole un tempo più lungo passate in ricezione per IC secondi ogni 10 secondi di funzionamento in trasmissione.

Accordo di pilotaggio (DRIVE)

Mettete il commutatore METER su ALC e regolate la manopola DRIVE per il massimo come indicato in figura 14.

Accordo del circuito di uscita

Con il commutatore METER su RF regolate alternativamente i comandi PLATE, e LOAD per la massima indicazione. Se la deflessione dello strumento è insufficiente o eccessivo regolate il comando della RF VOLT, il comando della sensitilità dello strumento fino ad avere una corretta indicazione. Questi può anche accadere quando si sostitui= sce l'antenna.

10

9 515

Trasmissione del CW in break-in

La trasmissione può essere ottenuta collegando un tasto al connetto=
re KEY e può essere controllata attraverso l'altoparlante del PS
515. Il sistema semi break-in consente di passare in trasmissione
senza agire sul commutatore stand-by lasciando il commutatore su VOX.

Trasmissione in SSB

Riportate il commutatore MODE su LSB. Quando un microfono è collezgato alla presa MIC il misuratore di RF defletterà in proporzione alla voce raccolta dal microfono. Lo strumento indicherà la potenza relativa di uscita,il livello dell'ALC, la tensione di placca quando il commutatore METER è su RF, ALC, e HV rispettivamente.

Regolate il volume del microfono fino a che lo strumento su meter non esca dal settore segnato ALC.

Regoluzione del Vox

Riportate il commutatore di stand-by su REC. Quando passate il commutatore da REC a VOX il trasmettitore entrerà in funzione automati camente con la voce. La sensibilità del circuite VOX può essere regolata con il comando VCX. Ora regolate il comando ANTI VOX affine chè il VOX non entri in funzione con il rumore del ricevitore. Se l'antivox è regolato troppo albo il circuito VOX agisce sul rumore del ricevitore e non si potrà ottenere un perfetto funzionamento. La posizione del comando deve essere scelta in accordo con questo fatto. Il tempo di funzionamento è regolato dal comando DELAY. La commutazione ricezione-trasmissione è pure possibile con il commutatore stand-by in posizione REC usando 11 pulsante di PTT sulmicrofo no. Le manopole AGC/CAL,RIT,RF GAIN e AF GAIN non agiscono in tras missione.

3-5 PRECAUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Come sopra descritto le operazioni di ricezione e trasmissione sono estremamente semplici. Tuttavia deveno essere effettuate prima di fare funzionare l'apparecchio. Speciale attenzione deve essere usata per quanto riguarda il raffredamento. Fate in modo di lasciare uno spazio di almeno IO cm. fra il fondo dell'apparecchio e il muro.

Non applicate un segnale del microfono eccessivamente alto in trassmissione. Interferenze da battimento saranno prodotte a 3,7367 MHz e a 21,20 MHz durante la ricezione dovute all'oscillatore locale. Tutavia queste sono a livello inferiore a 3 dB in banda radicamatori e non interferiscono con il normale funzionamento.

시 3 515

SEZIONE 4 : DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

4-1 Schema a blocchi

Lo schema a blocchi del ricetrasmettitore TS 515 è dato in figura 16. Questo ricetrasmettitore è di tipo ibrido e usa un totale di IO tubi elettronici, 37 transistor e 15 diodi. Tutti i circuiti sono su cirzuito stampato esclusa l'unità delle valvole finali. La parte ricezvente è una supereterodina a doppia conversione controllata a cristale lo. Mentre la sezione trasmittente impiega una doppia conversione con generazione dell'SSB con filtro a cristallo.

4-2 Unità

Unità di portante (X 50-0009-00) Questa unità funziona da generatore di portante in trasmissione e come bfo in ricezione. Un circuito stabile controllato a cristallo è usato e la commutazione fra LSB, USB e CW è ottenuto a mezzo diodi.

Unità di generatazione (X52-0010-00)

Questa unità genera l'SSB in trasmissione e consiste in uno stadio a FET, due transistor amplificatori ed un modulatore a diodi ad anello seguito da uno stadio separatore. In ricezione si usa un demodulatore ad anello. In SSB si genera la DSB attraverso questa unità; e viene fatta passare attraverso il filtro a cristallo si produce l'SSB. In C: la portante è prodotta sbilanciando il modulatore ad anello con una tensione continua.

Unità a media frequenza (x48 -0012-00)

In trasmissione l'SSB prodotta facendo passare la DSB attraverso il filtro a cristallo è amplificata ed accopiata al miscelatore del VFO. Il segnale dell'oscillatore locale è fornito al VFO come descritto . sotto.L'uscita delmescolatore del VFO attraverso un filtro passabanda è collogato all'usnità di pilotaggio. Durante la ricezione il segnale della prima media frequenza dell'unità di pilotaggio passa attraverso un filtro passabanda e arriva al miscelatore del VFO dove la sua fre= quenza è convertita al valore di 2º media frequenza. Questa passa at= traverso il filtro a cristalice attraverso l'amplificatore della 2º media frequenza arriva al demodulatore ad anello dell'unità di generazione. La parte ricevente contiene pure il transistor amplifica= tore dell'S meter e 2 transistor amplificatrici dell'AGC. Il filtro a cristallo, il filtro passa banda ed il primo stadio di media fre= quenza sono usati in comune dal ricevitore e dal trasmettitore. UN ricevitore e dal trasmettitore. Un filtro addizionale per il Ca può essere istallato in aggiunta al filtro dell'SSB. Questo filtro è commu= tato automaticamente per mezzo di diodi.

12

515

. 5

0

Unità di pilotapgio (X47-005-00)

L'unità di pilottaggio contiene la sezione di conversazione e di pilotaggio del trasmettitore, e l'amplificatore a RF ed il convertiz tore del ricevitore e l'oscillatore locale che è un comune fra rizcevitore e trasmettitore.

Il corpo dell'unità è indipendente dal gruppo delle bobine. In tram smissione il segnale di media frequenza è mescolata con un segnale di adatta frequenza per ogni banda. Il segnale così prodotto è amplificato da uno stadio e portato all'unità finale. Il secondo oscillatore è a cristallo e di grande stabilità e funziona come primo oscillatore in ricezione. Durante la ricezione il segnale proveniente dall'antenna è prima amplificato dall'amplificatore RF, convertito al valore della prima media frequenza dal convertitore e accopapiato all'unità di media frequenza.

unità delle bobine dell'oscillatore (X44-0026-00)

del miscelatore (X44-0027-00)

del pilota (X44-0028-00)

Questi tre gruppi di bobine funzionano insieme alla unità di pilo= teggio. Queste bobine, l'oscillatore a cristallo ed il commutatore a rotazione sono collegati sul circuito stempato. Le bobine del pilo= ta funzionano in ricezione come bobine di antenna.

Unità finale (I56-0002-03)

Questo è un amplificatore di potenza di uscita di 80 W. Tutti i circuiti ed i meccanismi sono riuniti in modo compatto su un telaio aus siliario con ventilatore incorporato.Il commutatore a rotazione dels lo stadio finale è accoppiato con il commutatore di banda con ingras naggi.

Unità di controllo (X53-0002-00).

Questa unità produce la tensione di ALC rettificando la corrente di griglia dello stadio finale. Lo strumento indica il valore di picco.

Unità di calibrazione (X52-0005-01 oppure UC 1505J)

Questa unità produce i segnali a 25 KHz ad incorpora un cristallo a 100 KHz ed un multivibratore a 25 KHz.

Unità audio (X 49-0008-00)

Questo amplificatore porta il livello dell'audio prodotto dal rive al livello necessario per pilotare l'altoparlante e consiste in 3 stadi amplificatori audio e da due transistor complementari. Contiene pure il generatore del tono di controllo per il CW. Il livello del tono di controllo si ottiene regolando il potenziometro semifisso di questa unità, VR2.

13

0

Unità del VOX (X54-0001-01 oppure 3101J)

Questo circuito fa funzionare il commutatore ricezione-trasmissione quando la voce raggiunge il microfono e include un'amplificatore VOX che fa funzionare il relà del commutatore ed un circuito antivox che impedisce il funzionamento del circuito vox durante la ri=
cezione. Il circuito VOX impiega 6 transistor ed il circuito antivox 2.

Unità del VFO (40-0016-02 oppure UC 0116J-2)

Questa unità perfettamente schermata è un VFO ad alta stabilità che usa 2 FET,2 transistor e 3 diodi. Durante la trasmissione funzio= na da primo oscillatore locale e durante la ricezione funziona come 2º oscillatore locale, la regolazione di queste unità richiede un al to grado di abilità e non deve essere mai toccata. Notate che le sue prestazioni non possono essere garantite in caso di manomissione

Unità AVR (X43-0010 o VC 1010J)

Questa unità fornisce una tensione stabile al VFO e all'unità di por tante e consiste in 4 transistor e un diodo zener.

Alimentazione

Siccome il TS 515 è di tipo ibrido e tensioni continue di basso va= lore sono richieste per i transistor.

Questa unità rettifica la tensione di filamento dell'alimentatore PS 515

I terminali di tutte le unità sono segnati con i seguenti simboli per facilitarne il riconoscimento. I terminali con la stessa indimorazione sono normalmente interconnessi, questo può essere utile per seguire lo schema in caso di riparazioni o tarature.

Terra E, GHD, G Pilamento H Alta tensione a 900 Volt 900 150 Volt DC 150 16 Volt DC 16 0 14 Sistema di trasmissione. T * ricezione R " del VFO Terminali dei potenziometri IV1, XV2,800 Ingresso IN Uscita CUT

14

SEZIONE 5 TARATURA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE:

Alcuni circuiti del TS 515 sono percorsi da alta tensione ed esterna attenzione deve essere usata nel maneggiare i circuiti per eviture scosse elettriche.

Il TS 515 è completamente tarata e non richiede regolazioni supple=
mentari/Tuttavia dopo un lungo periodo di funzionamento ed in genere
ogni anno può richiedere una taratura per dare le massime prestazio=
ni. Gli strumenti di taratura devono assicurare ottima precisione
per garantire una perfetta regolazione, tuttevia con un semplice te=
ster si possono effettuare alcune tarature.

5-1 Preliminari per la taratura

Rimozione della custodia:

Coperchio: Togliete l'unica vite sulla parte superiore del coperchio Ora mollate i gancetti neri a sinistra e a destra del coperchio per aprirlo.Il coperchio può essere tolto estraendoli.

Custodia: togliete le 4 viti nere sulla cima e 4 viti cromate sul lato destro a sinistra.

Fondo: Togliete le 9 viti sul fondo del telaio e togliete il fondo della custodia. I piedini non devono essere rimossi.

Posizione per la regolazione

Mettete l'apparecchio su fin lato come indicato in figura 17. Se lo apparecchio sarà messo sull'altro lato la ventilazione delle valvole finali sarà insufficente durante la taratura del trasmettitore e la vita delle valvole finali sarà notevolmente accorciata.

5-2 SEZIONE RICEVENTE

Accordo del Pilots(riferitevi m figura 18)
Unità numero I 44-0027-00 (gruppo delle bobine del mescolutore)
I 44-0028-00 (" " " " " " pilotm).

Mettete il commutatore AGC/CAL su 25 KHz e usate il segnale prodotto Mettete la manopola DRIVE sulla posizione 12 dell'orologio e regola= te la bobina MIX e DRIVE con il giravite di taratura fino ad avere La massima indicazione dello S Meter alle frequenze indicate di sot= to:

*5515

0

15

0

ordine di t	aratura , banda	frequenza	totina XIX	bobine DRIVE
1	3,5	3,75	L1	L1
2	28.0	28,8	L5	1.5
3	21	21,225	I.4	L4
4	14	14,175	13	L3
5	7	7,15	L ₂	L2

Nota 1: Dato che il nucle è fragile e può essere danneggiato si rac= comanda di adoperare l'utensile verticalmente, di ruotare con cura e non usare eccessiva forza.

Nota 2: Siccome le bobine sono poste in serie ed in parallelo la taratura deve essere fatta nell'ordine indicato, altrimenti si otten= gono errori superioria + 25 KHz sulle Trequenze specificate.

Nota 3: Per la regolazione delle bobino riferitevi alle indicazioni scritte sul fondo.

Oscillatore di battimento a cristallo (riferitevi a fig. 18)

Unità numero (X44-0026-00) unità delle tohine dell'oscillatore

Regolate il gruppo delle bobine sul pannello del gruppo delle bobine L'Oscillatore smette di funzionare quando la bobina è ruotata in senso orario. (Questo è segnalato dalla scomparsa del rumore di fondo). Tornate indietro di un giro e l'oscillatore ricomincerà a funzionare. L'oscillatore può essere instabile se il nucleo è troppo vicino al punto di blocco.

Eseguite i seguenti aggiustamenti su tutte le bande. Solo regolando la banda a 28,5 e a 28 e a 99,1 non si richiedono ulteriori regolazioni.

Le frequenze di oscillazione sono date di sotto.

BAND	FREQUENZA DELL'OSCIILATORE
3,5	12.395 MHz
7	15.895 WHz
14	22.895 WHz
21	29.895 WHz
28	36.895 MHz
28,5	37.395 WHz
29,1	37.395 MHz

STADIO IF (riferitevi figure 19)

Unità numero X 48-0012-00 (unità I.P.)

L'uso di IFT consente di non avere regolazioni del filtro. Ricevete il segnale a 25 KHz su ogni banda per la massima indicazione dello

16

0

S Meter. Ora lentamente ruotate i nuclei di T3 e T4 per la massima indicazione dell'S meter, T4 è doppio e deve essere regolato da sopra a sotto il telaio. Regolate lo zero dell'S meter agendo su VR1 della unità IF con l'antenna disinserita.

Ruotate VR1 in senso antiorario e quindi ruotatelo lentamente in senso orario fino a che l'ago dello strumento si ferma sullo zero della scala Ip.

VR2 è la regolazione della sensibilità dell'S meter.

Collegate un generatore a 14,175 LHz con una uscita di 30 dB e regolate VR2 per una indicazione di S.9

Oscillatore di portante (riferitevi a figura 20)

La frequenza dell'oscillatore di portante si regola come descritto qui.: Staccate l'antenna e regolate AF GAIN in modo che il rumore interno si osa appena nell'altoparlante. Mettete le altre manopole in posizione normale per la ricezione. Regolate le frequenze dello oscillatore regolando i 3 compensatori ceramici (TC 1, TC2, TC3) sistemate vicino a T1. Un contatore di frequenza od un misuratore a battimento è richiesto per una misura precisa. La taratura può anche essere effettuata con il calibratore interno e con l'S meter. Da prima mettete il commutatore mode su LSB e sintonizzate il segnale di calibrazione. In questa posizione regolate la manopola DRIVE per avere una indicazione di "9" dall'S meter, portate indietro la scala di sintonia fino a che l'S meter scenda a 3 e regolate il compensato= re TC 2 fino ad ottenere battimento zero in questo punto. Mettete il commuttatore in LSB e regolute TC3 nella stessa maniera. Quando usa il filtro ausiliario per il CW questa regolazione resta identica per USB ed LSB eccetto che la regolazione deve essere effettuata con il commutatore in posizione CW.

Da prima mettete il commutatore SG SW sul pannello posteriore su OFF ed il commutatore stand-by su SEND. Mettete il commutatore METER su ALC e regolate il comando DRIVE per la massima dell'essione. Ora regolate TC I per la massima deflessione, La frequenza dell'escillatore deve essere regolata per ambedue le posizioni del commutatore MCDE come indicato di sotto. Nella tavola CW(S) si applica nel caso che si disponga solamente del filtro per l'SSB e CW(c) nel caso che si disponga del filtro ausiliario per il CW.

RICEZIONE	TRASMISSIONE	RICEZIONE	TRASMISSIONE
3,3965 MHz 3,39 35 MHz	3,3965 MHz 3,3935 Mhz	3,3935 MHz 3,3943 MHz	3,3943 3,3950

TRAPPOLA e 8,6 MHz

Questa bobina è montata sulla placca di schermo vicino alle bobine DRIVE. Collegate un forte segnale a 8,6 MHz (superiore a 100 dB, for niti da un generatore) al terminale di antenna, ottenete il buttimento vicino a 14,3 MHz, regolate la bobina per il minimo battimento.

Circuito RIT (riferitevi a figura 21)

Questa regolazione fa coincidere la frequenza del ricevitore con quella del trasmettitore quando la manopola è al centro. Inserite il RIT e portate la manopola al centro, e sintonizzate il segnale di ca= librazione a 25 KHz, ora disinserite il RIT e se la frequenza di bat= timento è diversa regolate VR2 sull'unità AVR fino ad ottenere la stessa frequenza. Ripetete l'operazione per facilitare la regolazione.

5-3 SEZIONE TRASMETTITORE

Bilanciamento e livello della portante Unità, numero X 52-0010 (unità del generatore)

Mettete il commutatore SG SW sul pannello posteriore su OFF. Mettete la frequenza su 14,175,il commutatore su MODE SU CW, premete il PTT per far passare il trasmettitore in trasmissione. =assate la manopola NETER su ALC e regolate la menopola DRIVE per la massima indicazione. ora regolate il livello della portante fino a che lo strumento di misura dell'ALC errivi fino a 230 mA della scala Ip regolando il coman= do di livello VRI sull'unità di generazione sul fondo del telato. In queste condizioni collegate un carico fittizio da IOCW al terminale d'antenna, commutate SG SW su On e accordate rapidamente la manopola TUNE e la manopola LCAD per la mmassima potenza di uscita. Ora regolate il comando RF Volt con il commutatore MODE in LSB sul fondo del teluio, per la massima sensibilità. L'indice può deflettere se il bilanciamento non è a posto. Mettete il comando MIC GAIN al minimo durante questa regolazione. Per bilanciere la portente regolate al= ternativamente il compensatore (CT I) ed il potenziometro semifisso sull'unità del generatore per la minima deflessione dell'indice dello strumento. Quindi pussate in USB e rifate la regolazione in mo= do che si ottenga la stessa soppressione della portante sia in LSB che in USB.

Neutralizzazione dello stadio finale di potenza
Accordate lo stadio pilota ed il finale a 21,3 MHz(CW) usando un
carico fittizio. Cra passate su OFF il commutattore SC SW e misura=
te la potenza di uscita con un voltmetro ad alta sensibilità ed al=
ta frequenza. Regolate il condensatore semifisso di neutralizzazione
(TC1 montato sul pannello laterale della scatola dello stadio finale
per la minima uscita.

L'S meter di un ricevitore in grado di ricevere la banda dei 21 MHz può essere usato come volmetro in alta frequenza. La scatola delle finali non deve essere tolta per effettuare questa regolazione. Tuttavia se fosse necessario spegnete l'alimentazione e

staccate il cavo di alimentazione (Le valvole finali lavorano con ten sioni molto alte ed estremamente pericolose).

18

0

5-4 MANUTENZIONE

Valvole e transistor

Le dissipazione ammissibile di placca delle valvole dello stadio finale S 2001 sarà superata se queste sono usate con una tensione ammissibile se queste sono usate con una tensione ammissibile se queste sono usate con una tensione ammissibile superiore a I000 V o in condizioni di carico non accordato e la loro vita sarà notevolmente accordiata. E' sempre possibile la sostituzione delle valvole con altre dello stesso fabbricante.

Evitate l'uso delle valvole di seconda mano che possono procurare guasti inattesi. Cortocircuiti accidentali nei circuiti stampati possono danneggiare i transistor, fate molta attenzione quando maneggia te i circuiti stampati.

Resistenze e cupacità

Resistenze difettose possono essere sostituite con altre di vulore ± 10% del valore indicato. Per esempio una resistenza da 3300hm può essere sostituita con una da 300 ohm. La stessa cosa si applica ai condensatori.I condensatori usati con le valvole sono almeno da 500 Volt, se non diversamente indicato, mentre quelli usati con i transistor sono da 50 Volt. Per maggiori dettagli riferitevi alla tabella delle tensioni data più tardi.

Lampade spia

Si usano due lampade spis da 12 V, 1,5 W con attacco a baionetta.

Fusibili

I fusibili sono posti nella parte posteriore del PS 515.Se il fusibi= le salta ed il ricetrasmettitore non funziona localizzate la causa prima di sostituire il fusibile(se il fusibile è saltato, naturalmen= te). Per sostituire il fusibile ruotate il cappellotto nella dire= zione della freccia, estraete il fusibile difettoso e sostituitelo con uno nuovo (6% e 220-240 V,8A a 110-120 V).

Ingranaggi del VFO

Togliete lo sporco dal doppio ingranaggio del VFO e pulitelo.Appli= cate olio da maochina circa una volta all'anno.

Motore del ventilatore

Applicate un pò di olio da macchina al motore del ventilatore una volta ogni molti mesi.

19

3 515

Sporcizia e Polvere

Le manopole possono essere sporche dopo un lungo periodo di uso. Toglietele e lavatele con sapone neutro quando è necessario. Togliete sporcizia e polvere dal pannello, dallo strumento ecc., con uno strace cio morbido (inbevuto di silicone, se disponibile). Nell'interno si può accumulare polvere all'interno dopo un lungo periodo di tempo. La polvere può fare perdere l'isolamento e provocare guasti insomettabili. Pulite la parte interna del ricetrasmettitore una volta ogni molti mesi.

SEZIONE 6 GUASTI

Siccome i sintomi dati sotto non sono guasti reali, prove accurate devono essere effettuate. Quando il guasto permane anche dopo avere fatto quanto indicato sotto prendete contatto con il venditore più vicino

6-1 TRASMISSIONE

() - (1,1,2,1,1, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,		
Sintomo	Снизи	Azione di correzione
Nessuna uscita (manca Ip)	Non cie tensione appli= cata alle griglie scher mo delle valvole S2001	Mettete il commutatore SG SW sul retro del pannello su OW
Nessuna uscita in SSB (manca Ip)	1-Lo spinotto del micro fono è difettoso e ma= le inserito	1-Inscrite bene lo spi= notto, controllate i contaiti in accordo con le istruzioni.
	2-Il comendo del micro= fono è regolato troppo busso	2-Regolate il comundo MIC gain ruotandolo ir senso orario.
Uscita presente ma nessuna indicazio= ne dell'RF Meter		Ruotate in senso crario il comando RF Volt sul retro del pannello/
Non funzione il Vcx	1) Il comendo VCY è re= golato troppo basso 2) Commutatore Stand By su Rec o su Send	1)Ruotate in sense c= rarioil comando VCX so= pra al ricetrasmettito= re. 2) Mettete il commuta= tore Stand By su Yox
Il Vox agisce con il rumore dello altoparlente	Comando Anti-Vox mal regolato.	Regolate il comando Anti-Vox sopra l'appas recchio ruotandolo in senso orazio

20

515

0

do la manopola RE G .

6-2 RICEZIONE		
Sintonia	Ceusa	uzione di correzione
Le lampadine spie non si accendono, non si ascolta nul= la nell'altoparlan te.	1-La spina non è bene inserita nella presa. 2- Il cavo di alimen=	1-Inscritela bene al su posto.
	tezione è fuori posto 3- Il fusibile è brucia to.	3-Sostituite il fusibi= le(Se brucia di nuovo toglietelo come indica= to di sopra.
Non si ascolta nes= sun segnale pur a= vendo collegato la antenna.	1-Il commutatore di an tenna nel pannello po=	i-Mettete il commutato= re su COM
	steriore è su REC. 2-La manopola AGC/CAL è in posizione VFC	2-Mettete la manopola s SLOW o su FAST 3-Inserite bene lo spi=
	3-Il VFO non funziona 4- Il commutatore PTT	notto nel connettore VFO sul retro.
	recchio resta in trusm missione.	4-Repidemente passate s ricezione il commutato= re FTT sul microfono.
con se di cono des quali ma l'anulo uell a meter deflet te quando si colles ga l'antenna.		Ruotate la manopola RF GAIN completamente in senso orario.
L'S meter deflette fino ad un certo punto senza segna= le ricevuto.	1-La tensione di linea è bassa.	1-Portate su la tensione di alimentazione de un trasformatore, ecc.
	2- Il guadagno a RF è stato abbarcato con la manopola RF GAIN	2-Ruotate la manopola RF GAIN completamente in senso orario.
Non si riesor a de= mouulere l'SSB	Samue laterals inversitate	Provate a passars in commutate
Non funziona il RIT	Il circuito RIT è di=	Inscrite il RIT preman

sinserito.

21

515

(non cambia frequen za il ricevitore u=

gendo sul RIT)

1GR

SEZIONE 7: Come usare gli accessori e le parti opzionali

7-. Collegementi allo zoccolo RENC "E

Lo zoccolo REMOTE si usa quando si collega un amplificatore lineare o altre apparecchiature insieme al TS 515. Siccome il circuito ALC ed il circuito del relè sono indipendenti, come mostrato in figura 23. In aggiunta lo stand-by e altre applicazioni possono essere ottenute con l'uso del connettore RELCTE, dunque l'antenna del ricevitore separato o un preselettore separato veranno collegati al terminale REC ANT.

7-2 Piedini ausilitri

I piedini ausiliari possono essere usati per regolare il ricetra= smettitore alla giusta altezza.

7-3 Collegementi delVFO-SS

Qui si spiega il modo di collegare al ricetrasmettitore TS 515 il VFO -SS per aumentarne le prestazioni. Gate i collegamenti come inscicato in figura 24. Il cavo di collegamento è fornito con il VFO-SS. Quando le operazioni suddette sono state effettuate agendo sul connettore di funzione del VFO-SS si può fare funzionare il ricetrasmettitore come se fossero due apparecchi separati. Per calibrare il VFO-SS procedete come segue (vedere figura 5).

Mettete in ricezione il TS 515 ed il commutatore AGC/CAL sul VFO Mettete il commutatore FUNCTION del VFC-SS su REC/XMIT Ottenere un battimento regolando alternativamente l'oscillatore variabile del TS-515 ed il VFO-SS. Le frequence dei due oscillatori deve essere uguale quando si ottiene battimento a zero.Per ulterio-ri informazioni sul VFO-SS riferitevi almanuale di istruzione del VFO-SS.

7-4 Filtro a cristallo per il CW YF 3395 C1 (accessorio)

Lavorando in CW può essere utile per il QHM il filtro YF3395C-1 che ha una digliore selettività. La selettività è migliore di 500Hz (-6dB) e migliore di 1500 Hz(a-60 dB).
Questo filtro si monta facilmente sul ricetrasmettitore TS-515.

INSTALLAZIONE DEL FILTRO

Sono richiesti i seguenti attrezzi per montere il filtro del CW

22

515

0

Ö

- 1 giravite americano
- 1 chieve fissa da 3 mm.
- 1 tronchesino
- I saldatore con stagno.

Prima di cominciare il montaggio del filtro del CW assicuratevi di avere spento l'apparecchio:

0

- 1) Prima togliete i coperchi del TS-515 riferendovi alla 5, taratura e manutenzione . E quindi istallate il filtro del CW vicino a quello dell'SSB nell'unità IF (X48-0012-01) sistemata nella parte posteriore dell'apparecchio e fissatelo con le viti e saldate i suoi piedini. La seldatura deve essere fatta piu rapidamente possibile e con poco stagno,
- 2) Tagliate i fili eccedenti usando il tronchesino e fate pulizia dei fili.
- 3) Stuccute il filo bianco-grigio del terminele CWR sull'unità di portante(X50-0009-00) nel telujo e collegatelo al terminale CTW sal= dandolo. Quindi staccate il filo bianco-marrone del terminale LSB e collegatelo al terminale CWR saldandolo. Il lavoro di installazione è ota completo (fig.27).
 - 4) Rimettete i coperchi all'apparecchio.

23

0

SECTION 1. CONTROLS

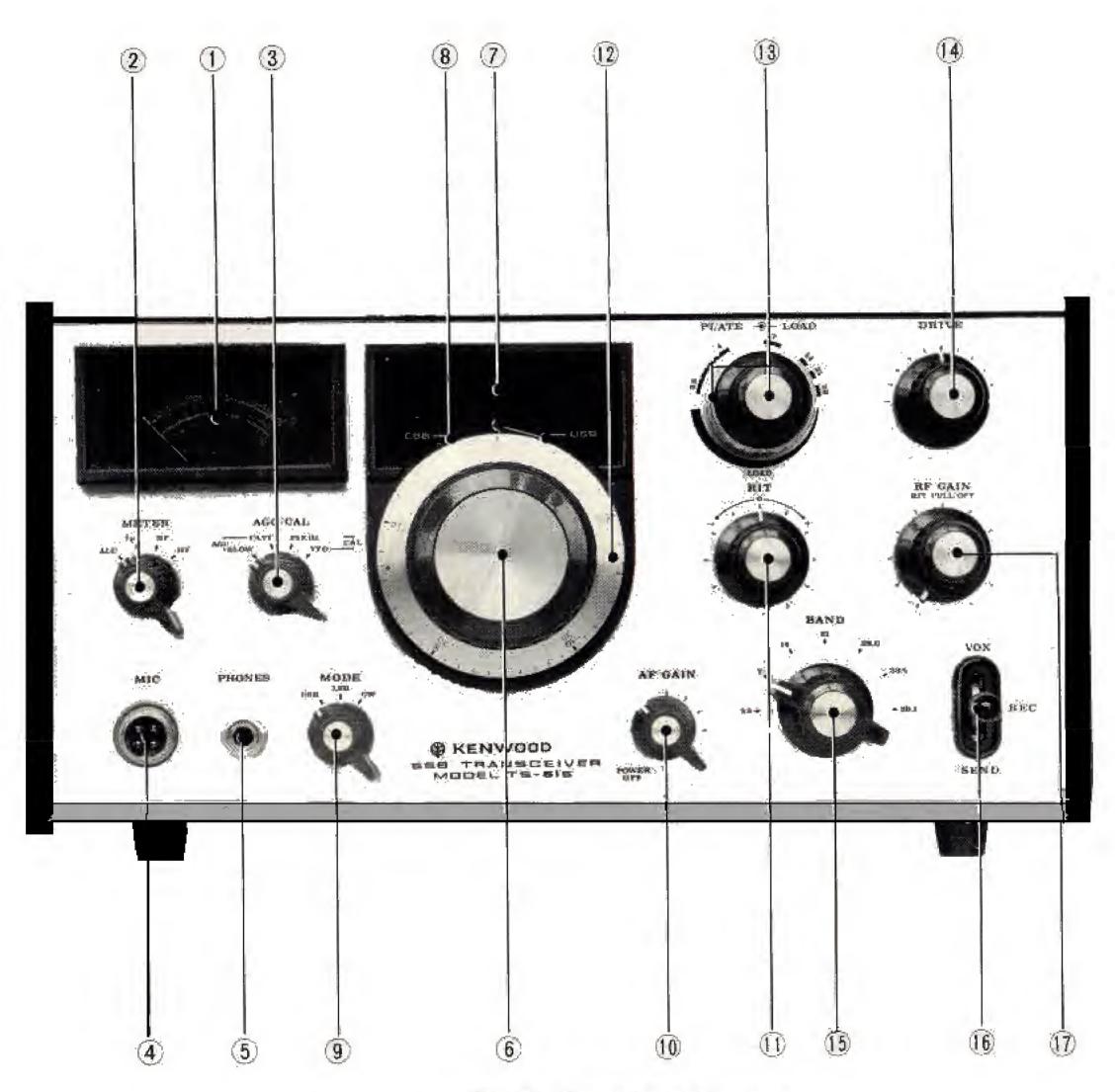


Fig. 1 Front Panel Controls

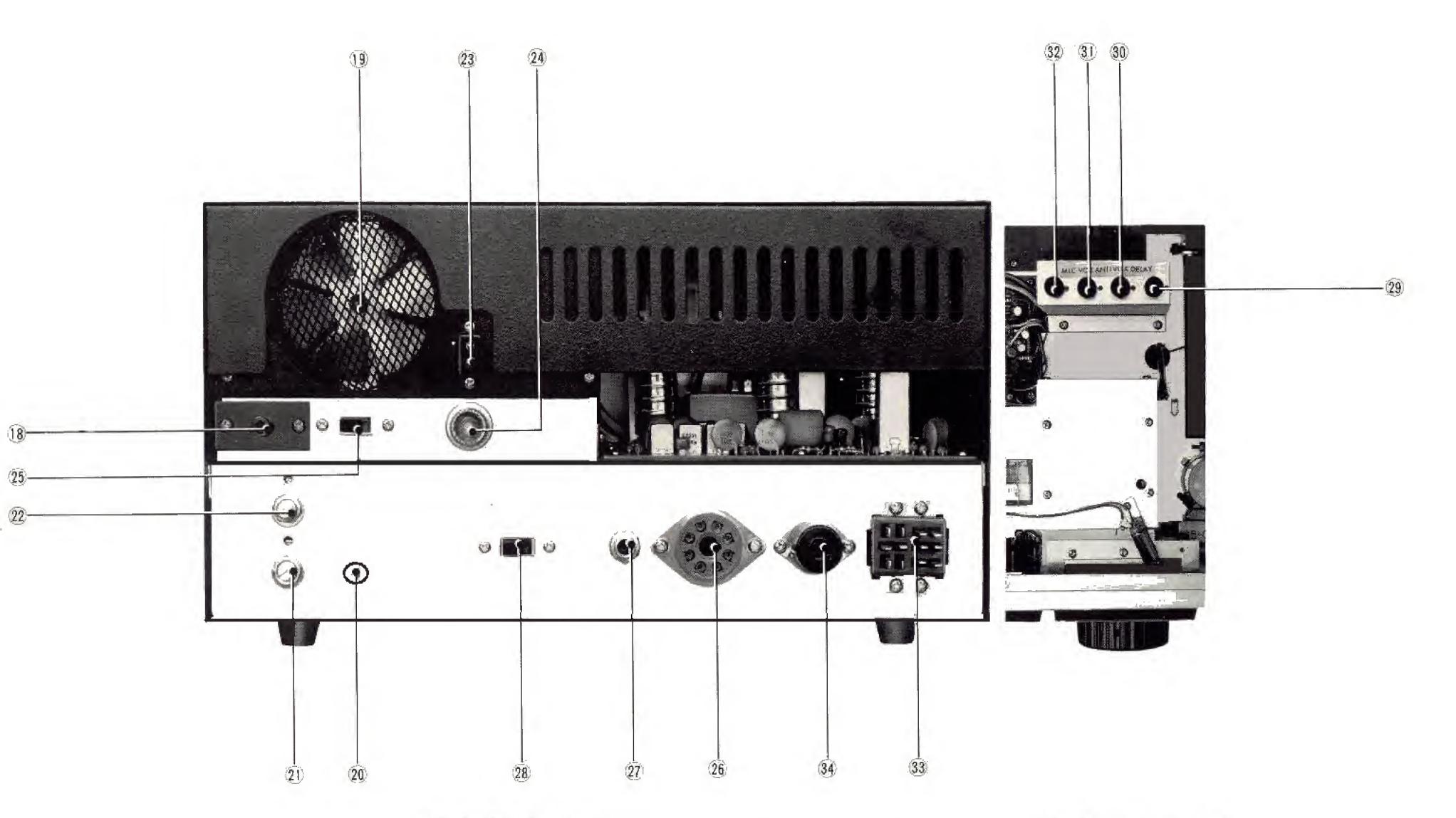


Fig. 2 Rear Panel Controls

- 29 DELAY Control
- 30 ANTI VOX Control
- 31 VOX Sensitivity Control
- 32 MIC Gain Control

Fig. 3 Internal Control

33 POWER Supply Connector

Connect to the PS-515 power supply with the special cable.

34) VFO OUT outlet

Used when the VFO-5S is used. Normally insert the accessory shorting plug.

